

---

## Parte III

# Logica Digitale e Memorie

---

## Circuiti digitali



- Circuiti elettronici i cui ingressi e le cui uscite assumono solo due livelli
- Al circuito sono associate le *funzioni* che calcolano le uscite a partire dagli ingressi

$$\begin{cases} o_1 = f_1(i_1, \dots, i_n) \\ \vdots \\ o_m = f_m(i_1, \dots, i_n) \end{cases}$$

# Funzioni logiche (booleane)

---

$$y = f(x_1, \dots, x_n) \quad y, x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}$$
$$\{0, 1\}^n \xrightarrow{f} \{0, 1\}$$

- Sia le variabili indipendenti che la variabile dipendente sono *booleane*
- Le variabili booleane sono definite in un dominio con due soli valori possibili:



---

## Tavola della verità

---

$x_1$	$x_2$	.....	$x_{n-1}$	$x_n$	f
0	0	.....	0	0	0
0	0	.....	0	1	1
⋮	⋮		⋮	⋮	⋮
1	1	.....	1	1	0

- Una funzione booleana è rappresentabile tramite la sua *tavola della verità*
- La tavola della verità specifica i punti in cui la funzione assume valore 1 (cioè *vero*)
- $2^n$  combinazioni di ingresso
- $2^{2^n}$  *funzioni distinte* di n variabili

## Funzioni booleane (esempi)

---

- Con  $n=1$  si hanno 4 funzioni:

$x_1$	$f_0$	$f_1$	$f_2$	$f_3$	
0	0	0	1	1	(f <sub>2</sub> è detta <b>NOT</b> )
1	0	1	0	1	

- Con  $n=2$  si hanno 16 funzioni distinte, tra cui:

$x_1$	$x_2$	$f_0$	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	$f_5$	$f_6$	$f_7$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

- Le funzione  $f_1$  è detta **AND** a funzione  $f_7$  è detta **OR**

## Algebra circuitale (algebra booleana)

---

- È una *struttura algebrica* (insieme più operatori)
- Reticolo distributivo complementato

Insieme:  $I = \{ 0, 1 \}$   
Operatori: **AND**, **OR**  
Complementazione: **NOT**

### Notazione

- Se  $x$  e  $y$  sono due variabili *booleane*:
  - L' **AND** di  $x$  e  $y$  si indica con  $x \cdot y$
  - L' **OR** di  $x$  e  $y$  si indica con  $x + y$
  - Il **NOT** di  $x$  si indica con  $\bar{x}$

# Proprietà dell'algebra booleana

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

## Espressioni algebriche

**Teor.:** ogni funzione booleana è algebrica, cioè rappresentabile con un'espressione dell'algebra

Prima Forma Canonica  $f = \sum_{j=1..m} \prod_{i=1..n} x_{ij}^*$

- $x_{ij}^*$  vale  $x_i$  oppure  $\bar{x}_i$
- $f$  è espressa come **OR** di tutte le combinazioni per cui la funzione assume valore vero (somma di *mintermini*)

Qualsiasi funzione booleana può essere messa in prima forma canonica

## Funzioni booleane (esempio)

- Tre variabili booleane **A, B, C**
- Funzione di maggioranza **M**: è vera solo se almeno due delle tre variabili sono vere

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

←  $\bar{A}BC$


←  $A\bar{B}C$

←  $AB\bar{C}$


←  $ABC$

$$M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

## Porte logiche

 

 - Circuiti elementari che realizzano gli operatori dell'algebra
- Le porte logiche vengono realizzate con circuiti elettronici:




# Circuiti logici

- Tutte le funzioni booleane sono algebriche
- Un'espressione algebrica comprende solo operatori dell'algebra di Boole: **AND**, **OR**, **NOT**

Qualsiasi funzione booleana può essere calcolata con un circuito realizzato con sole porte AND, OR e NOT


- Ogni funzione booleana può essere messa in *prima forma canonica*
- È immediato passare dalla prima forma canonica al circuito logico che la calcola

## Esempio: funzione di maggioranza

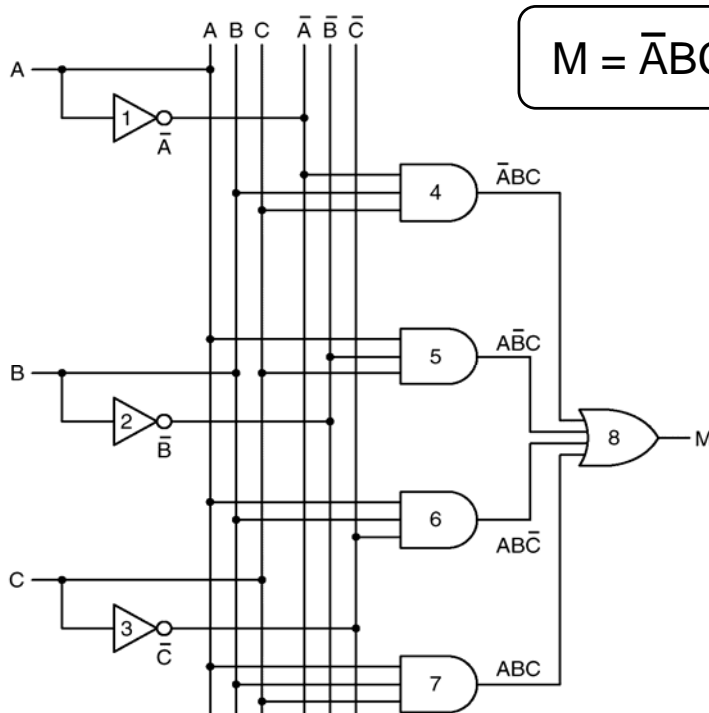

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


# Porte NAND e NOR

 

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 *È possibile simulare **AND**, **OR** e **NOT**, e quindi realizzare qualsiasi circuito, usando soli **NAND** oppure soli **NOR***




# Porta XOR


A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

 - Calcola la funzione *OR Esclusivo*: dà uscita **1** (vero) quando uno solo degli ingressi (*ma non entrambi*) vale **1**
- Facilmente realizzabile con porte **AND**, **OR** e **NAND**



# Circuiti integrati

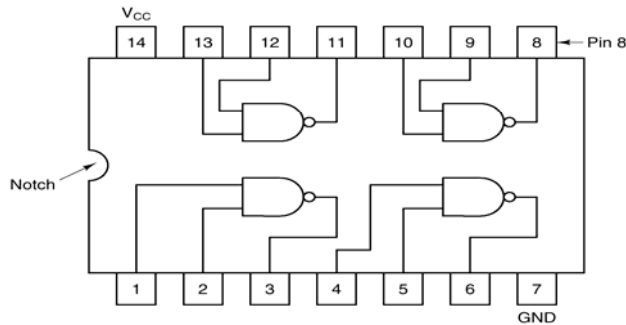


- Molte porte realizzate sulla stessa piastrina di silicio (*chip*)
- Contenitori da 14 a 68 piedini
- Vari livelli di integrazione:
  - **SSI** (*Small Scale*) 1-10 porte
  - **MSI** (*Medium Scale*) 10-100 ”
  - **LSI** (*Large Scale*)  $10^2$ - $10^5$  ”
  - **VLSI** (*Very Large Sc.*)  $> 10^5$  ”
- Tempi di commutazione 1-20 nsec

# Circuiti combinatori

*Circuiti in cui l'uscita dipende solo dagli ingressi, e non dallo stato cioè dalla storia passata*


## ESEMPIO

 

*Gli ingressi di controllo selezionano quale degli ingressi controllati viene mandato in uscita*




# Multiplexer (circuito)

 


## Calcolo di funzioni tramite multiplexer

- Con un multiplexer ad  $n$  si può calcolare qualsiasi funzione di  $n$  variabili booleane
- Gli ingressi controllati corrispondono ai *mintermini*
- Si cablano a **0** o **1**, a seconda che il *mintermine* compaia o meno nella forma canonica

### ESEMPIO: Funzione di maggioranza

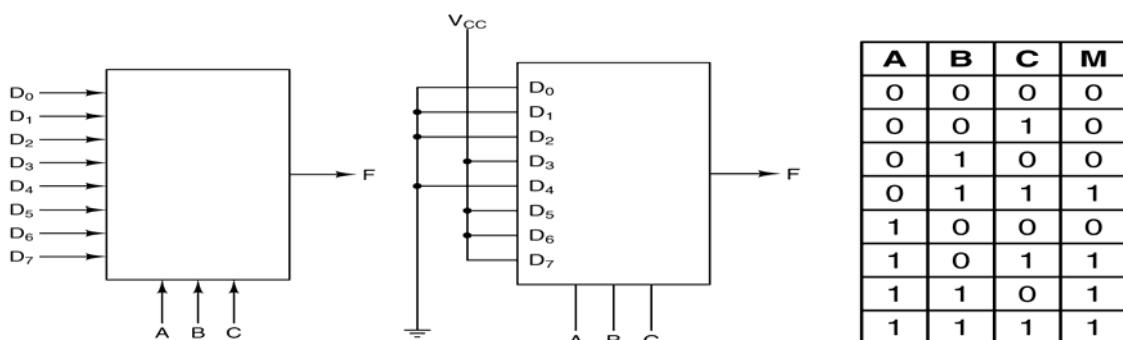


# Decodificatore

 

- Circuito a  $n$  ingressi e  $2^n$  uscite
- Una ed una sola delle  $2^n$  uscite assume valore vero in corrispondenza a ciascuna delle  $2^n$  configurazioni di ingresso

# Comparatore

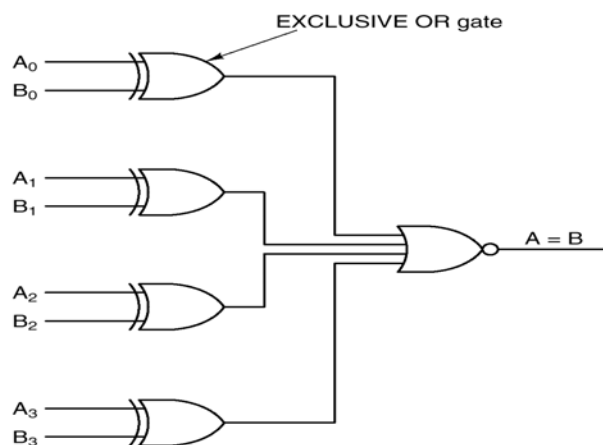


- Compara i bit omologhi di due stringhe
- L'uscita vale 1 se e solo se  $A_i = B_i \forall i$
- Se  $A_i = B_i$  allora  $A_i \text{ XOR } B_i = 0$
- Il NOR dà uscita 1 solo quando *tutti* i suoi ingressi valgono 0

# Programmable Logic Arrays (PLA)

- Permette di realizzare una 'qualsiasi' funzione (in prima forma canonica)
- Circuito configurabile tramite bruciatura (interruzione) di connessioni
- Permette di calcolare più funzioni
- Due sezioni nel circuito:
  - A) *Generazione di un insieme di mintermini*
  - B) *Selezione dei mintermini da inviare a ciascuna delle uscite*
- **Limitazioni**
  - Numero limitato di mintermini generati  $\ll 2^n$
  - Numero limitato di mintermini in ingresso a ciascuno degli OR di uscita


## PLA: realizzazione circuitale

 

Genera 6 funzioni di 12 variabili; massimo 50 mintermini (su 4096)

## Semiaddizionatore (*half adder*)


A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

- Circuito a 2 ingressi e 2 uscite: somma e riporto (*carry*)
- Non può essere usato per la somma di numerali a più bit, dove occorre sommare anche il riporto della cifra precedente


## Addizionatore completo (*full adder*)

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

- Circuito a 3 ingressi e 2 uscite
- Riceve il riporto dalla cifra precedente


## ALU a 1 bit (bit slice)

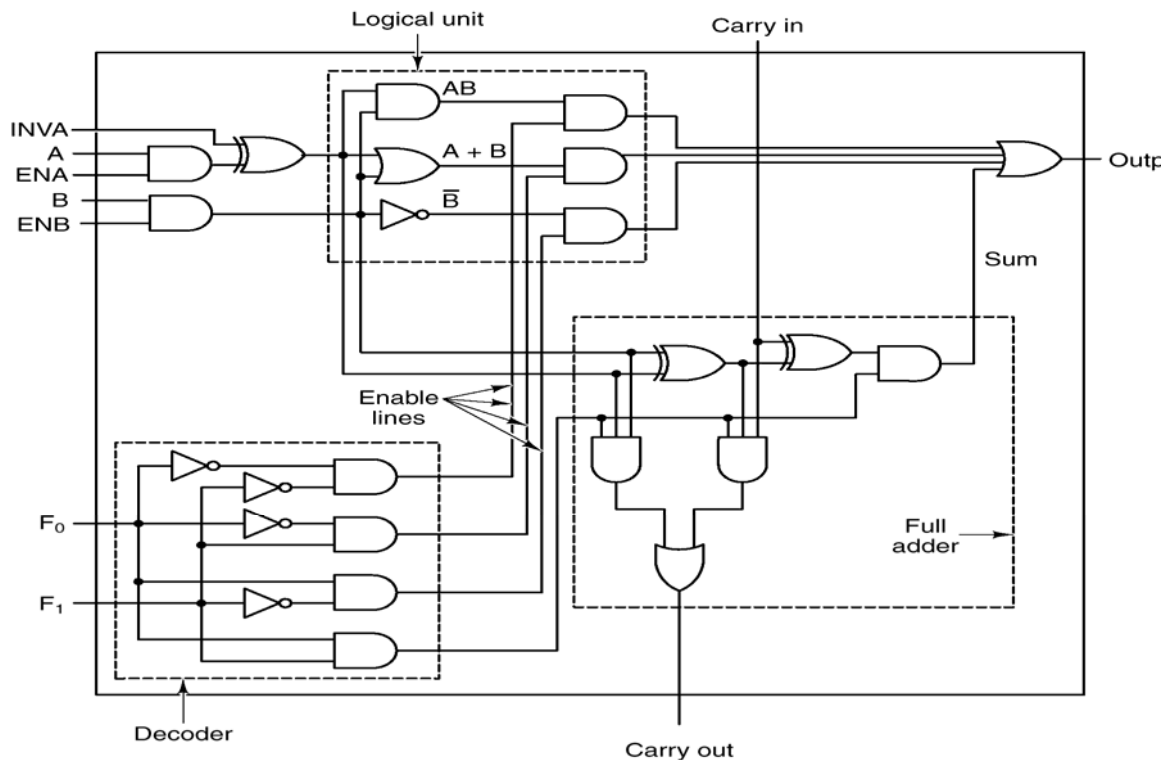

## ALU a 1 bit (continua)

- Costituisce il modulo base (*slice*) con cui sono realizzate *Unità Aritmetico Logiche* (ALU) per operandi a n bit
- Gli ingressi **A** e **B** sono bit omologhi degli operandi
- Gli ingressi  $F_0$  e  $F_1$  selezionano la funzione calcolata:
  - **00: AND**
  - **01: OR**
  - **10: NOT**
  - **11: SUM**
- Gli ingressi **ENA** ed **ENB** sono segnali di *enable*
- **INVA** permette di negare l'ingresso **A**
- Valore di default **ENA=ENB=1** e **INVA=0**
- Le uscite sono due: **Out** per il risultato e **Carry** per il riporto

## ALU a n bit

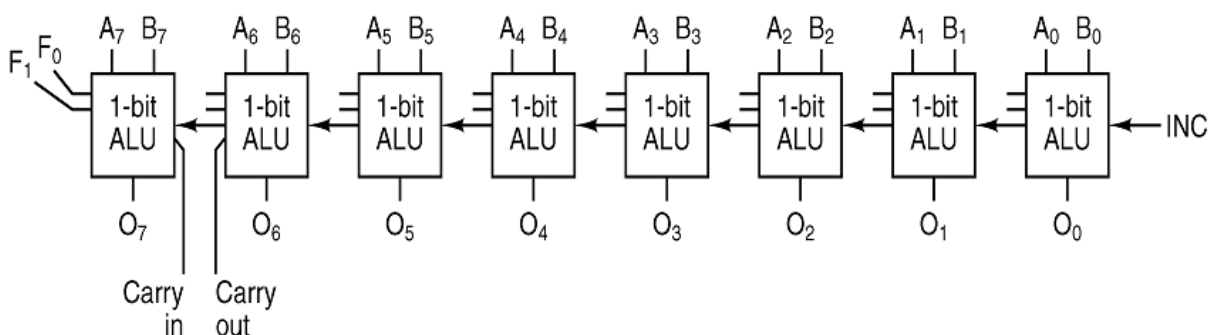

- Realizzata connettendo  $n$  ALU ad 1 bit (*bit slices*)
- Problema: propagazione dei riporti
- Ciascuno stadio deve attendere il riporto dal precedente
- Tempo di addizione lineare con  $n$
- Nessun ritardo per le altre operazioni
- L'ingresso **INC** incrementa la somma di **1** (**A+1**, **A+B+1**)

## Circuiti sequenziali



*Sono circuiti in cui i valori delle uscite del circuito non dipendono solo dai valori attuali degli ingressi ma anche dai loro valori precedenti, cioè dalla storia passata*


$$\begin{cases} o_i = f_i(i_1, \dots, i_n, s_1, \dots, s_r) & i=1, \dots, m \\ s'_j = g_j(i_1, \dots, i_n, s_1, \dots, s_r) & j=1, \dots, r \end{cases}$$

## Circuiti sequenziali (continua)

$$\begin{cases} \mathbf{o}_i = \mathbf{f}_i ( \mathbf{i}_1, \dots, \mathbf{i}_n, \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_r ) & \mathbf{i}=1, \dots, \mathbf{m} \\ \mathbf{s}'_j = \mathbf{g}_j ( \mathbf{i}_1, \dots, \mathbf{i}_n, \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_r ) & \mathbf{j}=1, \dots, \mathbf{r} \end{cases}$$


- Le uscite  $\mathbf{o}_i$  del circuito dipendono dagli ingressi attuali e dalla *storia passata*
- La storia passata è riassunta nello *stato* del circuito
- Lo stato è codificato tramite variabili di stato booleane  $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_r$  ( $\mathbf{r}$  variabili di stato codificano  $2^r$  stati)
- Realizzazione del circuito:
  - Le variabili di stato  $\mathbf{s}_j$  sono memorizzate in elementi di memoria binari
  - Circuiti combinatori calcolano le uscite e il nuovo valore dello stato

## Clock

 


- I cambiamenti di stato del circuito vengono sincronizzati da un segnale (*clock*)
- Da un *clock primario* ne possono essere ricavati altri per sfasatura, sottrazione ecc.
- Le transizioni di stato del circuito possono avvenire:
  - A)** In corrispondenza dei *livelli*
  - B)** In corrispondenza dei *fronti*

# Latch RS

 

- Dispositivo di memoria elementare
- Due stati stabili **Q=0** e **Q=1**
  - S (SET):** forza **Q** a **1**
  - R (RESET):** forza **Q** a **0**
- Con **S=R=0** il circuito *mantiene lo stato*
- Il circuito commuta sui livelli cioè quando **S** o **R** passano a **1**
- **S** ed **R** non devono mai andare insieme ad **1**


# Latch con clock

 

- I segnali **R** ed **S** vengono trasferiti sugli ingressi del latch solo quando il clock è ad **1**
- Quando il clock è a **0** gli segnali **R** ed **S** vengono ignorati
- Il filtro del clock consente di non influenzare il latch con i transitori dei circuiti che calcolano i segnali **R** ed **S**




## Latch D (*Delay*)

 


- C'è un solo ingresso **D** (i segnali **R** e **S** sono sempre uno il negato dell'altro)
- Quando il clock va ad **1** il latch registra nello stato **Q** il valore dell'ingresso **D** (da cui il nome *Delay*, cioè ritardo)
- Evita il verificarsi della situazione scorretta **R=S=1**
- Semplifica la realizzazione dei circuiti, perché è necessario un solo segnale di eccitazione (**D**)

## Latch e Flip-Flop

 


a)

 


b)

 - I **Latch** commutano sui *livelli* del clock ( a) alto, b) basso)




c)

 

d)


- I **Flip-Flop** commutano sui *fronti* del clock:
  - c) Commuta sul fronte di salita
  - d) Commuta sul fronte di discesa

# Registri

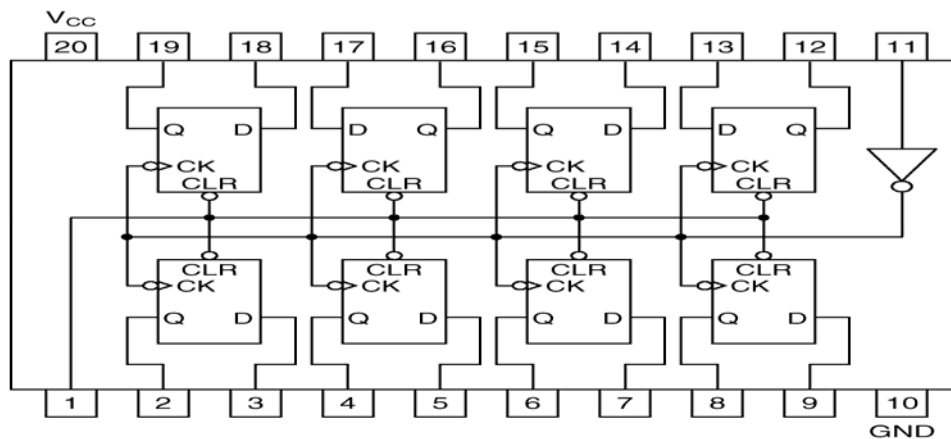

- I Flip-Flop sono gli elementi base di memorizzazione
- I registri sono insiemi di Flip-Flop: memorizzano parole di n bit
- Molti Flip-Flop possono essere messi su un unico chip
- Occorrono in genere da 6 a 10 transistor per ogni Flip-Flop

# Organizzazione della memoria

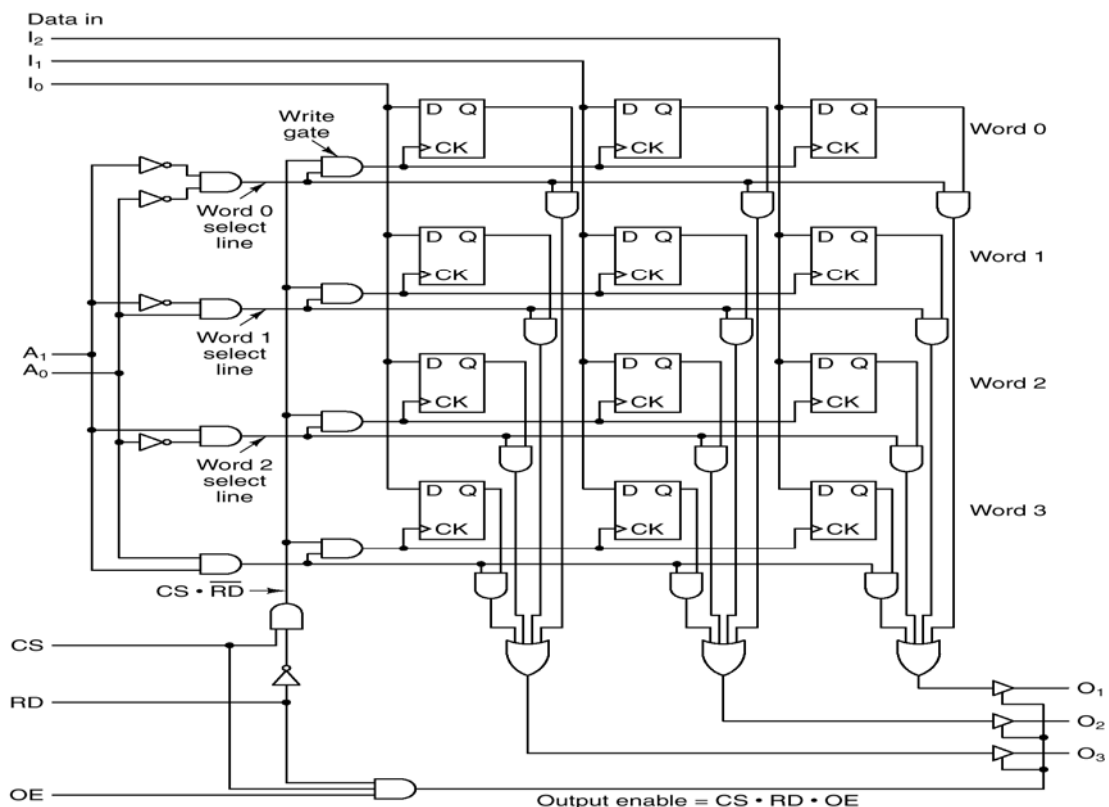

## Segnali di ingresso e di uscita

---

- Memoria da 4 celle di 3 bit ciascuna
- I flip-flop di ogni riga rappresentano una *cella*
- Segnali di ingresso e di uscita:
  - $A_0, A_1$  indirizzo della parola letta o scritta; selezionano una parola, *abilitando* riga di flip-flop
  - $I_0, I_1, I_2$  dati da immagazzinare in scrittura
  - $RD=1$ : lettura;  $RD=0$  scrittura
  - **CS** (chip select) trigger per la lettura e la scrittura; in **AND** con  $RD=0$  e con il segnale di abilitazione sulla riga generano il fronte del clock che causa la scrittura  $I_0, I_1, I_2$  nei flip-flop
  - **OE** abilita il trasferimento dei dati in uscita, attivando i dispositivi a tre stati
  - $O_1, O_2, O_3$  uscite di lettura, abilitate dai dispositivi a tre stati

## Dispositivi a 3 stati


---



- In base ad un segnale di controllo **C** si comporta:
  - (b)  $C=1$ : come *circuito chiuso*
  - (c)  $C=0$ : come *circuito aperto*
- Tempo di commutazione: pochi nsec
- Consente di usare gli stessi piedini sia per la lettura che per scrittura
- Usato anche per la connessione ai bus e a qualsiasi linea bidirezionale

# Chip di memoria

---

 

- Chip da  $n \times m$  bit complessivi
- $m$  linee dati bidirezionali
- $\log_2 n$  linee di indirizzo
- Segnali di controllo:
  - **CS:** *Chip Select*, seleziona il chip interessato
  - **OE** *Output Enable*, abilita la lettura delle uscite
  - **WE** *Write Enable*, specifica tra lettura e scrittura

## Chip di memoria: numero di piedini

---

- Occorre un grande numero di piedini nel chip
  - $m$  linee dati (per parole di  $m$  bit)
  - $\log_2 n$  linee di indirizzo per  $n$  parole di memoria
  - segnali di controllo e alimentazione

**ESEMPIO** Chip da 256 MByte

- $m=8$  linee dati
- $\log_2 256 \text{ M} = 28$  linee indirizzo
- 3+2 linee di controllo e alimentazione
- totale 41 piedini: troppi

- Soluzione
  - $m=1$ : memorie bit slice
  - Decodifica a matrice: riduce linee di indirizzo


## Matrice bidimensionale di selezione

- Le celle di memoria elementari sono organizzate secondo un *array bidimensionale*
- Ciascuna cella è individuata da un *indirizzo di riga* e da un *indirizzo di colonna*
- Per  $2^m$  celle occorrono  $2^{m/2}$  righe e  $2^{m/2}$  colonne
- Indirizzi di riga e colonna inviati in sequenza
- Si dimezzano i piedini e si risparmia nella complessità della logica di decodifica
- Un decoder  $m \rightarrow 2^m$  richiede  $2^m$  porte **AND**


### ESEMPIO

- 4M parole ( $m=22$ )  $\rightarrow$  22 linee di indirizzo
- 1 decoder a 22  $\rightarrow$  4M porte AND
- 2 decoder a 11  $\rightarrow 2 \cdot 2^{11} = 4k$  porte AND

## Matrice di selezione

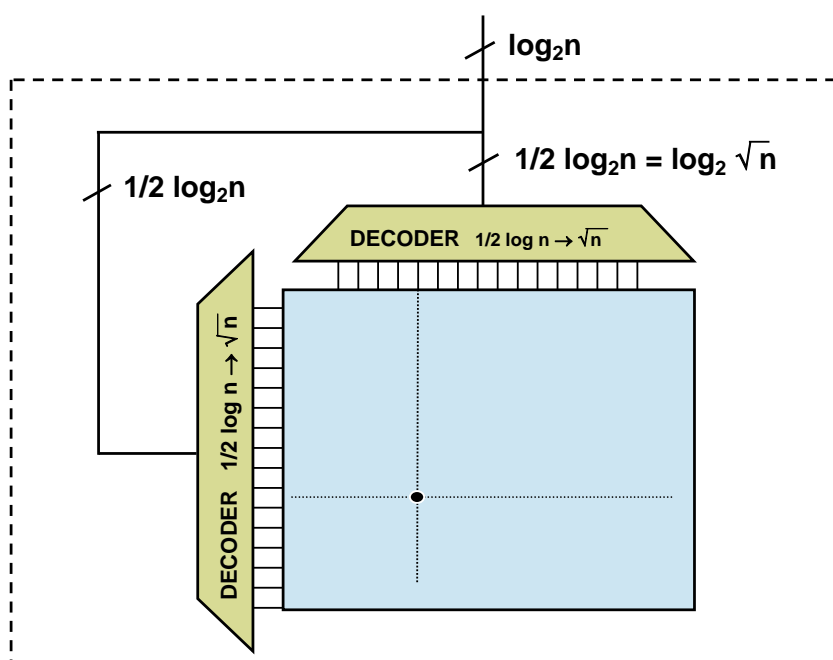


## Chip di memoria: esempi

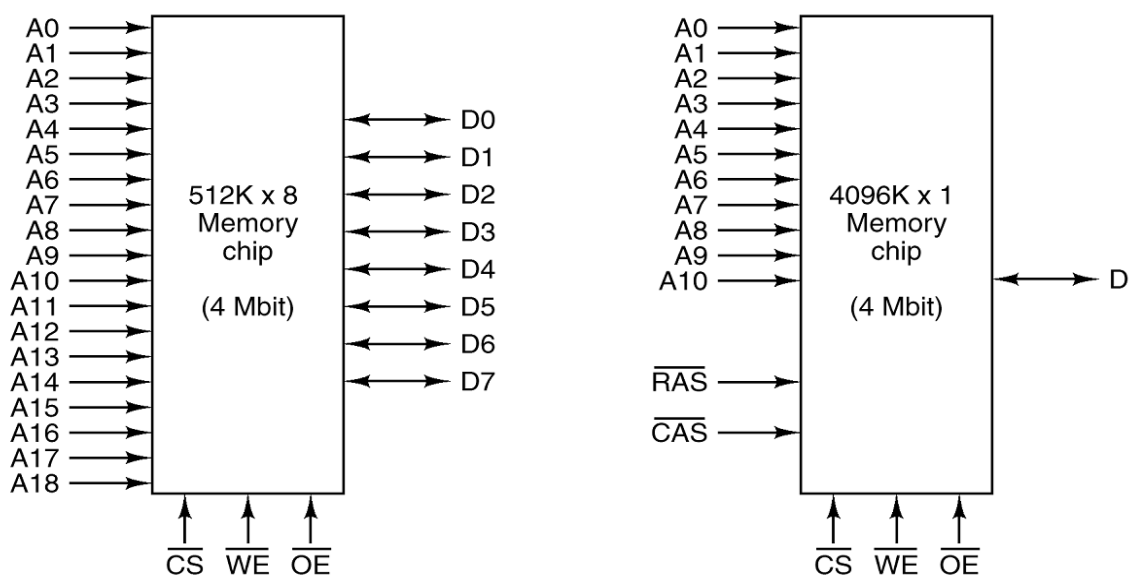

- **RAS** (*Row Address Strobe*), **CAS** (*Column Address Strobe*)
- Indirizzi di riga e di colonna *multiplexati* sugli stessi piedini


## Schede di memoria

 

- La scheda memorizza **n** parole di 8+1 bit
- Si usano **n+1** chip se si vuole il controllo di parità
- Bit di parità gestito dal controller della memoria

## Schede SIMM e DIMM

---

 

- **SIMM** (*Single Inline Memory Module*) ormai in disuso
  - 72 piedini, 32 bit, 8-16 chip, massimo 32 MByte
- **DIMM** (*Double Inline Memory Module*)
  - 168 piedini, 64 bit, 16 chip, 512 MByte
- Il controller gestisce più SIMM (o DIMM)
- Ogni SIMM informa il controller della sua dimensione (segnali su certi piedini)
- Il controller determina al momento del boot il tipo di RAM
- Dall'indirizzo e dalla configurazione il controller calcola a quale SIMM mandare il segnale di *Chip Select*

## Tassonomia delle memorie

---


- **RAM** (*Random Access Memory*)
- **SRAM** (*Static RAM*): a Flip-Flop, molto veloce (~5nsec)
- **DRAM** (*Dynamic RAM*): basata su capacità parassite; richiede *refresh*, alta densità, basso costo (~70 nsec)
  - **FPM**: selezione a matrice
  - **EDO**: (*Extended Data Output*) lettura in *pipeline*, più banda
- **SDRAM** (*Synchronous DRAM*): sincrona, prestazioni migliori
- **DDRAM** (*Double Data DRAM*): lettura su entrambi i fronti del clock
- **ROM** (*Read Only Memory*)
- **PROM** (*Programmable ROM*)
- **EPROM** (*Erasable PROM*) raggi UV
- **EEPROM**: cancellabile elettricamente
- **Flash Memory**: particolare tipo di EEPROM, ciclo 100nsec, max 10.000 riscritture

## Tipi di memorie e loro impieghi

Type	Category	Erasure	Byte alterable	Volatile	Typical use
SRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Level 2 cache
DRAM	Read/write	Electrical	Yes	Yes	Main memory
ROM	Read-only	Not possible	No	No	Large volume appliances
PROM	Read-only	Not possible	No	No	Small volume equipment
EPROM	Read-mostly	UV light	No	No	Device prototyping
EEPROM	Read-mostly	Electrical	Yes	No	Device prototyping
Flash	Read/write	Electrical	No	No	Film for digital camera

*Solo le memorie ROM, PROM, EPROM, EEPROM e Flash mantengono il loro contenuto in assenza di alimentazione: le altre (SRAM, DRAM etc.) sono volatili*

## Memorie SDRAM e DDR

 


- Le memorie SDRAM sono sincrone cioè comandate dal clock
- Il clock elimina la necessità di alcuni segnali di sincronismo
- Le più moderne SDRAM sono anche DDR (Double Data Rate)
- Le DDR raddoppiano la banda trasferendo dati sia sul fronte di salita che su quello di discesa del clock
- Per una frequenza di 100 MHz a gruppi di 8 byte:

$$\text{Banda di picco} = 100 \text{ MHz} \times 2 \times 8 \text{ byte} = 1.6 \text{ GB/s}$$



# Tecnologia Dual Channel

 

PEAK BANDWIDTH	DATA BITS ACCESSED	PC-133	PC2100 DDR266	PC2700 DDR333	PC3200 DDR400
Single-Channel	64	1.1GB/s	2.1GB/s	2.7GB/s	3.2GB/s
Dual-Channel	128		4.2GB/s	5.4GB/s	6.4GB/s

- Ciascun banco è composto da una coppia di DIMM che lavorano in parallelo
- Banda di picco DDR400 (Clock 200 MHz):

$$\text{Banda} = 200 \text{ MHz} \times 2 \times 8 \text{ byte} \times 2 \text{ canali} = 6400 \text{ MB/s} = 6.4 \text{ GB/s}$$